Vorlesung 3 am 09.10.2023 (Hauptthema: AC – Analyse)

Schreibschutz der Beispiele aufheben.

Demo 2 aufrufen

- → AC-Quelle erläutern... nur für sinusförmige Größen!
- → Printer (VPRINT1 bzw. VPRINT2)
- → Display Werte s.o.

Ortskurve + Frequenzgang

Genauigkeit der Messergebnisse für die Mittelspannungsebene unter Optionen... Output...


- → Anzahl der signifikanten Stellen (NUMDGT) unter "Simulation Profiles" einstellen
- → Printer → Eigenschaften Phase, Real, Imag, Mag: Bedeutung s.u.

Buch Seite 200: Netz1ac + diverses

Themen: Reihen und Parallelresonanzen

Datei : PSpice_Verlesung_3\DEMO2\Original

a) Beispiel: Demo2

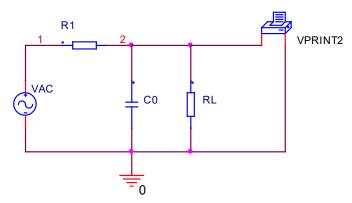

Demo2 zeigt eine Wechselspannungsanalyse für ein RC-Glied als Tiefpass. Die sinusförmige Wechselspannungsquelle wird im Frequenzbereich von 10 Hz bis 10kHz verändert. Gerechnet werden wieder die Zweiggrößen nach Betrag, Phase, Real- und Imaginärteil. Die Darstellung kann sowohl grafisch frequenzabhängig als Betrags- und Phasengang erfolgen als auch tabellarisch als Zahlenwerte für die jeweiligen Frequenzen.


Die Parameter der AC-Spannungsquelle:


		A
		SCHEMATIC1: PAGE1
	Reference	VAC
	Value	20
	ACMAG	20
	ACPHASE	
Ivac	Bias Value Power	
$\widehat{\mathcal{A}}$	DC	(0.00 kg/c)
Ť	Source Part	VAC.Normal

Normalerweise genügt es hier den Wert für Value einzutragen


ACMAG = Betrag des Wechselspannungssignales ACPHASE = Winkel des Wechselspannungssignals (Phasenverschiebung)

 Achtung: Diese Quelle gilt nur für sinusförmige Signale



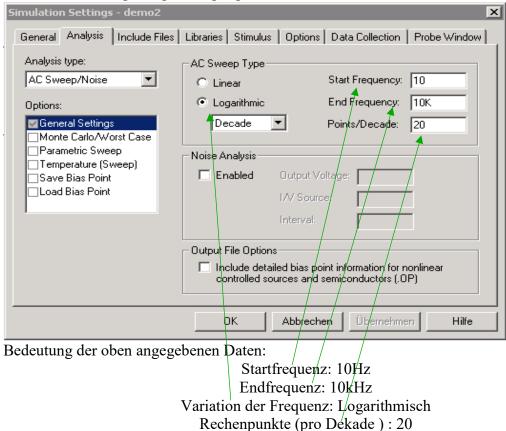

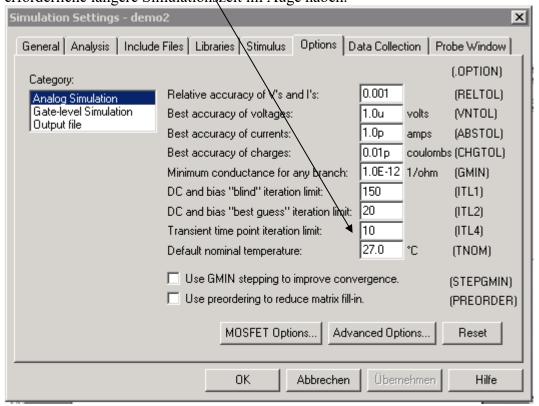Erläuterung des Parameters ITL4 (max. Anzahl der Iterationen bis die geforderte Genauigkeit erreicht ist. Manchmal ist es erforderlich diesen Wert zu erhöhen jedoch sollte man die dadurch erforderliche längere Simulation zeit im Auge haben.




Auch die Genauigkeitsangaben sind je nach Anwendung anzupassen.

Standardeinstellungen:

Relative Genauigkeit aller Ströme und Spannungen : 0.001 = 1%

Genauigkeit der Spannungen : 1,0uV Genauigkeit der Ströme : 1pA Genauigkeit der Ladungen : 0.01pC Minimale Leitfähigkeit für jeden Zweig : $1*10^{-12} \frac{1}{\Omega}$

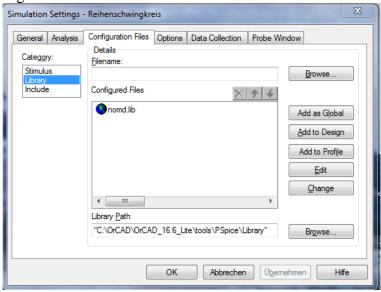
Notwendiger Eintrag der FH-Library. (Der Stern nach dem Dateinamen bedeutet, dass diese Bibliothek mit "Add as Global" eingeführt wurde und damit in jeder neuen Simulation automatisch mit aufgerufen wird.



Definition des "Druckers".

Drucker markieren und mit Edit Properties folgendermaßen einstellen:

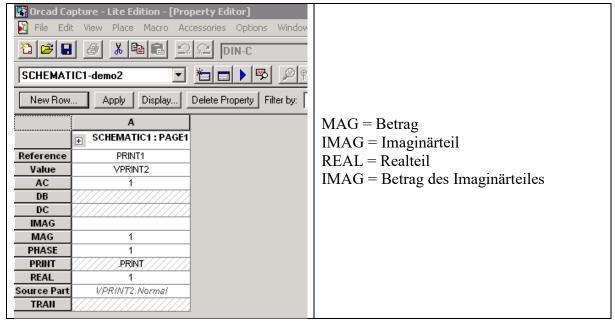- alle Werte, die in die "OUT"-Datei geschrieben werden sollen sind mit einer "1" zu versehen…




Weitere Printer:

VPRINT1:		Misst die Spannung gegen den Bezugspunkt	
		(Knoten 0)	
VPRINT2:		Misst die Spannung zwischen zwei Punkten	
	VPRINT2		
IPRINT:	IPRINT	Misst den Strom	

Anmerkung: Die oben angegebenen Printer befinden sich in der Library "Spezial"

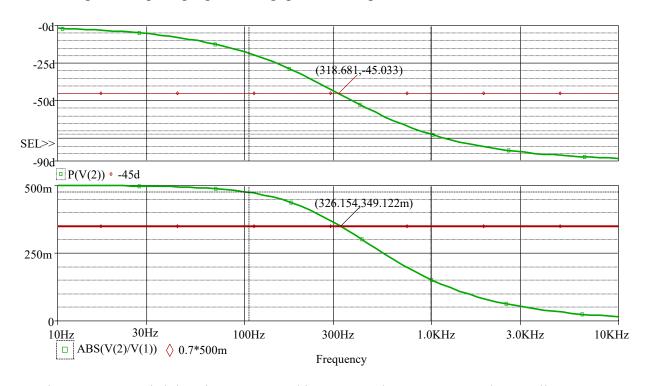Darstellung des Frequenzganges des angegebenen Tiefpasses




Im oberen Fenster wird der Phasengang und im unteren der Betragsgang dargestellt. Anmerkung: d steht für Degree (also Grad)

Auszug aus der "Out"-Datei


AC ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C


FREQ	VM(2,0)	VP(2,0)	VR(2,0)	VI(2,0)
1.000E+01	9.995E+00	-1.799E+00	9.990E+00	-3.139E-01
1.122E+01	9.994E+00	-2.019E+00	9.988E+00	-3.521E-01
1.259E+01	9.992E+00	-2.265E+00	9.984E+00	-3.949E-01
1.413E+01	9.990E+00	-2.541E+00	9.980E+00	-4.429E-01
1.585E+01	9.988E+00	-2.850E+00	9.975E+00	-4.967E-01
1.778E+01	9.984E+00	-3.198E+00	9.969E+00	-5.569E-01
1.995E+01	9.980E+00	-3.587E+00	9.961E+00	-6.244E-01
2.239E+01	9.975E+00	-4.023E+00	9.951E+00	-6.999E-01
2.512E+01	9.969E+00	-4.512E+00	9.938E+00	-7.842E-01
2.818E+01	9.961E+00	-5.060E+00	9.922E+00	-8.785E-01
3.162E+01	9.951E+00	-5.673E+00	9.902E+00	-9.838E-01
3.548E+01	9.938E+00	-6.360E+00	9.877E+00	-1.101E+00
3.981E+01	9.923E+00	-7.129E+00	9.846E+00	-1.231E+00
4.467E+01	9.903E+00	-7.988E+00	9.807E+00	-1.376E+00
5.012E+01	9.878E+00	-8.948E+00	9.758E+00	-1.536E+00
5.623E+01	9.848E+00	-1.002E+01	9.697E+00	-1.713E+00

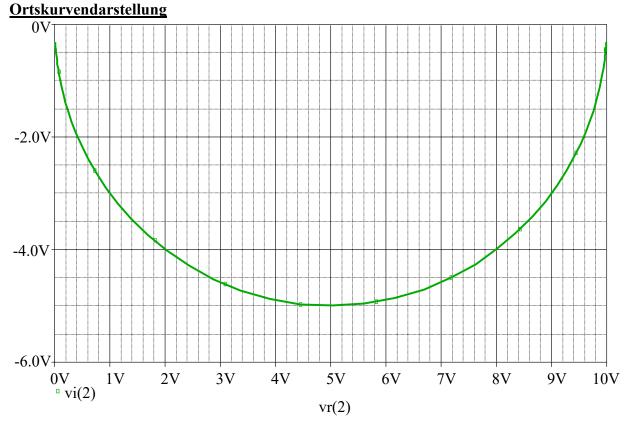

VI(2) = Imaginärteil der Spannung am Knoten 2; VR(2) = Realteil der Spannung am Knoten 2

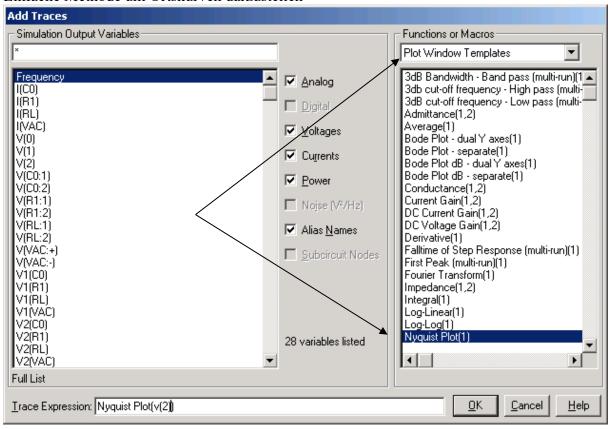Einfache Methode um Ortskurven darzustellen




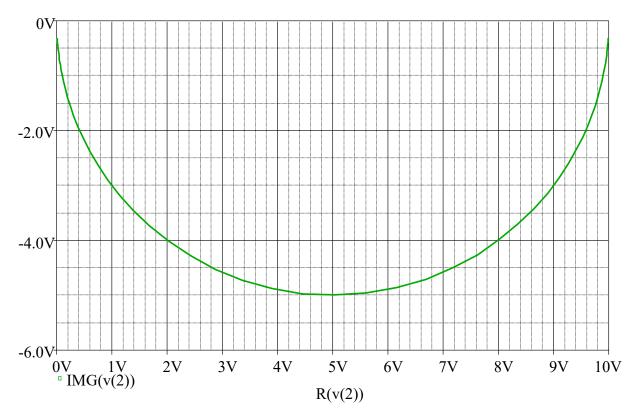


Anmerkung:

R(V(2)) = Realteil der Spannung V2; IMG(V(2)) = Imaginärteil der Spannung V2

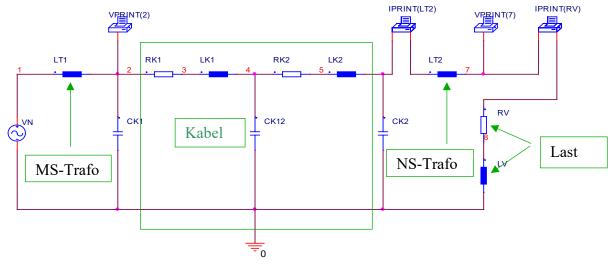
Weiteres Beispiel: Datei: ..\Netz2ac\Original (Netz auf Fehmarn)



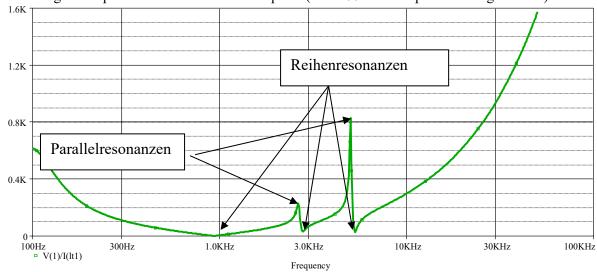
Darstellung der Impedanz als Funktion der Frequenz (mit 200 Punkten pro Dekade gerechnet)



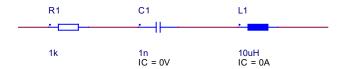Frage: Was ist eine Reihenresonanz.... Was ist eine Parallelresonanz



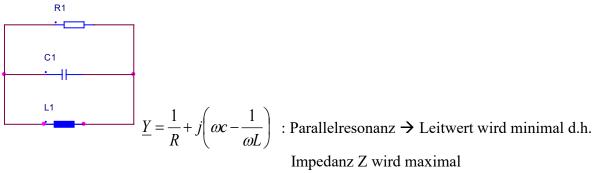
 \underline{Z} = R + j(ω L-(1/ ω C)) → Imaginärteil (Klammer) wird Null ... Reihenresonanz (minimaler Scheinwiderstand)




Y=1/Z

Fehlersimulation:

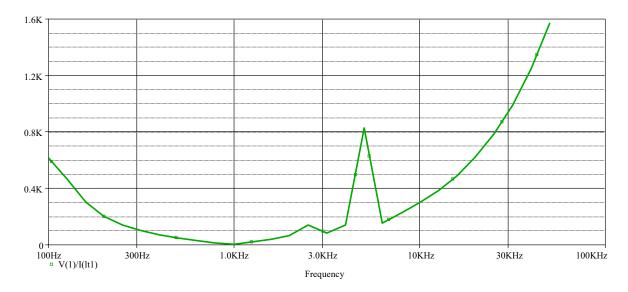Mit 10 Werte pro Dekade ergibt sich folgendes Ergebnis → Feststellung: zu ungenau...



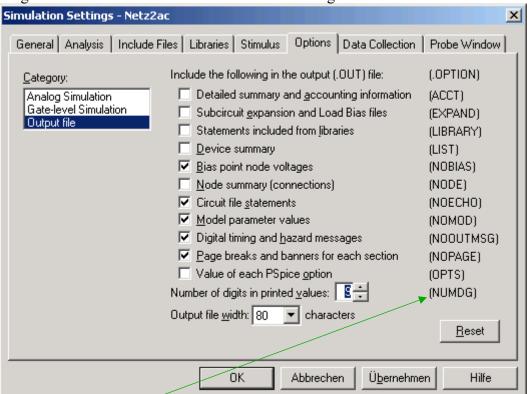
Frage: Wie wird die Anzahl der Stellen für die Ausgabedatei verändert?



Die Angabe von NUMDG (hier 9) bedeutet dass mit einer Genauigkeit von 9 signifikanten Stellen gearbeitet wird.

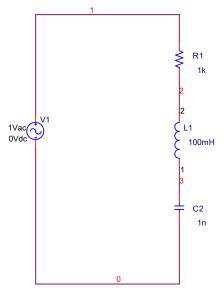Übung Studenten:

Es ist der folgende Reihenschwingkreis zu simulieren:



C2 eventuell mit einem Wert von 10nF verwenden.


Hinweise:

Startfrequenz: 1 Hz Endfrequenz: 1GHz 200 Punkte pro Dekade


Aufgaben

- Darstellung der Ortskurve
- Darstellung der Impedanz Z als Funktion der Frequenz (Z=f(f))
- Ermittlung der Resonanzstelle
- Was passiert, wenn bei einer logarithmischen Punkteverteilung bei der Berechnung als Startfrequenz 0 Hz gewählt wurde (Interpretieren Sie die Fehlermeldung)

Ortskurve der Impedanz Z

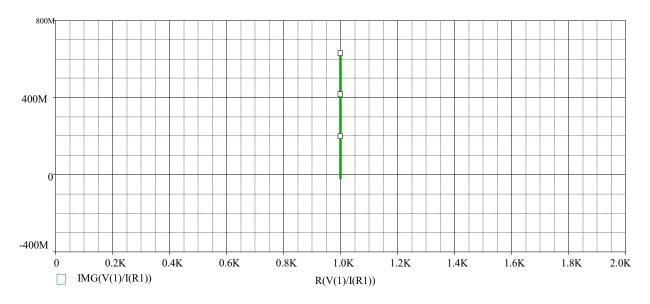

Darstellung von Z=f(f)

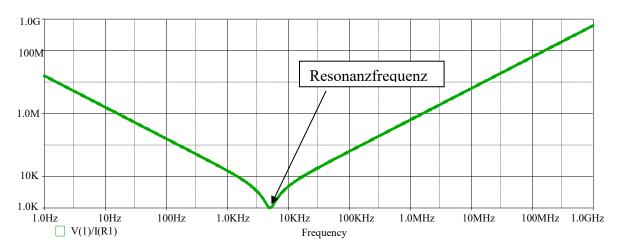

Darstellung des Ergebnisses der Transientenanalyse

