Vorlesung 9 27.11.2023

Wie wird ein neues Unterprogramm eingebunden?

- a) Schaltungsdefinition aus dem Internet laden oder eigene Datei erzeugen (mit Texteditor) und als "Name.lib" speichern!
- b) Modelleditor starten und dort diese Bibliothek laden...(nicht behandelt...)

Es erscheint sofort der Name des Bauteiles....

💾 Opera.lib - PSpice Model Editor Lite - [uA741]					
🔛 Eile Edit View Model Plot Iools Window Help	_ 8 ×				
Dørsk ker gagg 🌤 💶 🗹 + 🗹 🖻					
Models List Subockt ul741 1 2 3 4 5					
Model Name Type Creation Date/ * a1 11 12 8 661F 12					
de 54 5 dx					
dlp 90 91 dx					
dln 92 90 dx					
dp 4 3 dx					
egnd 99 0 poly(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5					
fb 7 99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 10.61E6 -10E6 10E6 -10E6					
ga 6 0 11 12 188.5E-6					
gcm 0 6 10 99 5.961E-9					
$q_1 = 1 + 2 + 3 + q_1$					
r2 6 9 100.0E3					
rc1 3 11 5.305E3					
rc2 3 12 5.305E3					
re1 13 10 1.836E3					
re2 14 10 1.836E3					

Dann den Menüpunkt :

→ File

→Create Capture Part anwählen...

E 0	pera.lib - PSpice Model Editor Lite	- [uA741]					
	<mark>ile E</mark> dit ⊻iew <u>M</u> odel P <u>l</u> ot <u>T</u> ools ∖	<u>W</u> indow <u>H</u> elp	<u>_8×</u>				
F	New						
<u> </u>	<u>O</u> pen						
Мо	<u>C</u> lose	subokt ul741 12345					
M	<u>S</u> ave	*					
U4	Save As	c1 11 12 8.661E-12					
1.5		c2 6 7 30.00E-12					
	Print	de 5 53 dx					
	Print Pre <u>v</u> iew	de 54 5 dx					
	Page Set <u>u</u> p	dlp 90 91 dx					
	Create Capture Parts	dln 92 90 dx					
	Cjeate Capitale Faits	dp 4 3 dx					
	<u>1</u> C:\Temp\Schuermi\Opera.lib	egna 99 U poly(2) $(3,0)$ $(4,0)$ U .5 .5					
	<u>2</u> C:\Temp\SCRKenn1\scrkenn1.lib						
	<u>3</u> C:\Temp\Schuermi\Operab.lib						
	<u>4</u> lek.lib	$g_{CR} = 0.0 + d_{C} = 15 + 6F_{-6}$					
	5 C:\Temp\Trafo1\TRAF01.lib		_				
	6 C:\TRAF01.lib	a1 11 2 13 av					
1.1		g2 12 1 14 gy					
<u> </u>	Exit	r r 2 6 9 100.0E3					
		rc1 3 11 5.305E3					
		rc2 3 12 5.305E3					
		re1 13 10 1.836E3					
		re2 14 10 1.836E3					
			•				
•	F		Þ				
Create	Capture Parts for the Indicated Model Libr	2011					



In dieser Einstellung ist dann noch einmal die gewünschte Bibliothek auszuwählen.

Wenn diese Einstellung dann bestätigt wird (mit OK) erzeugt das Programm einen blauen Kasten der genau so viele Anschlüsse wie die Unterprogrammdefinition als Ein bzw. Ausgänge hat.

Achtung: In dem Modelleditor werden nicht immer alle Daten angezeigt (die Kommentarzeilen am Anfang fehlen). Um die Anschlußbelegung zu sehen einfach mit einem Texteditor die *.lib-Datei öffnen und ansehen.

Mit dieser "Bluebox" können sofort Simulationen durchgeführt werden. Sie sollten sich allerdings ansehen welche Funktion welcher Pin hat.

Wenn gewünscht kann dieser "Kasten" jetzt noch mit Symbolen so ausgestattet werden, das die Funktion nach außen erkannt werden kann...

Nach dem ausführen dieses Programmes erscheint ein Fenster mit Meldungen...



Gread Capture - Lite Edition - 10P_B.DSN - UA741_0 Pie Edit Yew Piece Options Window Heb TMF # Market OC UA741 - 現現現現 FIET # 現現 SCHEMATICI-0P_B - 日下見 回行別原 VゴエヌW密									
	U?								
0	1			3	· ·				
1	2		5	4					
2	3		Ŭ						
	UA741								
· · · · ·									

In Capture unter... Edit Part nachdem das Bauteil markiert wurde

Funktion der Pins (aus UP-definition holen ...)

* connections:	non-inverting input
*	inverting input
*	positive power supply
*	negative power supply
*	output
*	
.subckt uA741	1 2 3 4 5

Auf den nächsten zwei Seiten ist ein Auszug aus einem Datenbuch der Firma Texas Instruments angegeben...

TLE2027, TLE2027A, TLE2027Y EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS054D - MAY 1990 - REVISED SEPTEMBER 1996

APPLICATION INFORMATION

macromodel information

Macromodel information provided was derived using *PSpice*[™] *Parts*[™] model generation software. The Boyle macromodel (see Note 6) and subcircuit in Figures 44 and 45 were generated using the TLE2027 typical electrical and operating characteristics at 25°C. Using this information, output simulations of the following key parameters can be generated to a tolerance of 20% (in most cases):

- Maximum positive output voltage swing
- Maximum negative output voltage swing
- Slew rate
- Quiescent power dissipation
- Input bias current
- Open-loop voltage amplification

- Gain-bandwidth product
- Common-mode rejection ratio
- Phase margin
- dc output resistance
- ac output resistance
- Short-circuit output current limit
- NOTE 6: G. R. Boyle, B. M. Cohn, D. O. Pederson, and J. E. Solomon, "Macromodeling of Integrated Circuit Operational Amplifiers", *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, SC-9, 353 (1974).



Figure 44. Boyle Macromodel



TLE2027, TLE2027A, TLE2027Y EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS054D - MAY 1990 - REVISED SEPTEMBER 1996

APPLICATION INFORMATION

macromodel information (continued)

.subckt *	TLE2027	1 2	345								
<pre>* c1 c2 dc de dlp dln dp egnd fb ga gcm iee hlim q1 q2 r2 rc1 rc2 re1 rc2 re1 rc2 re2 ree vb vc vc vc vc vlim vln vln vc vc ve vln vln source vb vc vc ve vln source vb vc vc ve vln source vb vc vc ve vln source vb vc vc ve vln source vb vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc</pre>	11 6 5 90 92 4 99 7 6 0 10 90 11 12 6 3 13 14 10 8 7 3 13 14 10 8 7 91 0 11 12 12 13 14 10 8 7 91 10 90 11 12 13 14 10 91 10 90 11 12 13 14 10 91 10 10 90 11 12 13 14 10 91 10 10 90 11 12 13 14 10 91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	$\begin{array}{c} 12\\ 7\\ 53\\ 91\\ 90\\ 3\\ 0\\ 99\\ 0\\ 6\\ 4\\ 0\\ 2\\ 1\\ 10\\ 10\\ 99\\ 5\\ 99\\ 4\\ 0\\ 2\\ 1\\ 12\\ 10\\ 10\\ 99\\ 5\\ 3\\ 4\\ 8\\ 0\\ 2\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\$	4.003E-1 20.00E-1 dz dz dz dz dz poly(2) poly(2) 11 12 10 99 dc 56.0 vlim 1K 13 qx 14 qx 100.0E3 530.5 530.5 -393.2 -393.2 3.571E6 25 8.013E3 dc 0 dc 2.40 dc 40 dc 40 E-18) .0E-18 Bf	(3,0) vb vc 2.062 531.3 D1E-6	(4,0) 0 5 ve vlp vl E-3 E-12	5.5 ln 0	954.8E6	-1E9	1E9	1E9	-1E9

Figure 45. Macromodel Subcircuit

Eventuell auch die Beispiele: Trafo ... behandeln!

Simulation von Thyristoren (SCR)

Buch Seite 112,115 Modelleinbau X1 1 2 3 SCR Änderung der internen Modellparameter mit PARAMS

<u>Kennlinie eines Thyristors :</u> Verzeichnis X:\Lehrende\Schuermann\PSpice\Beispiele\SCRKENN1 (Seite 115 Buch)

Schaltbild (Anmerkung: VM stellt lediglich eine Messspannungsquelle dar)

→ Editieren und erläutern der Quelle: Hinweis: (DC=0→ Diese Quelle hat keinerlei Einfluss auf die Schaltung)



Eingangsspannung : f=2kHz→T=500us ; Impulsquellen : IG1 td=500us ; IG2 td=1ms

Wenn die Netzliste aufgerufen wird (Pspice - \rightarrow View Netlist) erscheint das Programm :

```
* source SCRKENN1
              3 N01143 DC 0Adc AC 0Aac
I IG2
+PULSE 0 1m 1m 50n 50n 100u 500u
V VN
             1 0
+SIN 0 120 2000 0 0 0
R R1
             3 0 200
V VM
             N01143 2 0Vdc
x x1
             1 2 3 2N1595
I IG1
              3 N01143 DC 0Adc AC 0Aac
+PULSE 0 1m 500u 50n 50n 100u 500u
```

Wenn das PspiceModel angezeigt wird (über "Edit PSpice Model") erscheint folgendes (auszugsweise) :

.SUBCKT 2N1595 anode gate cathode * "Typical" parameters X1 anode gate cathode Scr PARAMS: + Vdrm=50v Vrrm=50v Ih=50ma Vtm=1.1v Itm=1 dVdt=1e9 Igt=2ma + Vgt=.7v Ton=0.8u Toff=10u Idrm=10u .ENDS

Das "Unterprogramm" 2N1595 ruft also seinerseits das Unterprogramm SCR auf ...



Darstellung der Kennlinie eines Thyristors

Anmerkung : Je größer der Gatestrom, desto früher schaltet der Thyristor ein !

Beispiel SCRKENN1A verwendet den vorhandenen Thyristor 2N1596



... es ergeben sich leicht veränderte Werte...

Verzeichnis X:\Lehrende\Schuermann\PSpice\Beispile\SCRTEST Darstellung des Haltestromes des eigenen Thyristormodells



Erläuterung des Unterprogrammes auf der Seite 113 im Buch (Verzeichnis SS2007\Buch\Kap3 5) Hier wird der eigene Thyristor getestet Das Unterprogramm sieht wie folgt aus:

*** Unterprogramm Tyristor (Ideal) Anode Gate Kathode .subckt scrneu 1 5 3 h1 400 0 vm 180 → Stromgesteuerte Spannungsquelle dg 40 41 d vg 41 0 dc 1 rt 400 40 100 ct 40 0 68n rtl 40 0 50 s1 1 2 40 0 schalter .model schalter vswitch (von=0.5 voff=0.3 ron=60m ROFF=800K) → Meßstromquelle vm 2 3 dc 0 r1521 → Modellbeschreibung der Diode .model d d .ends scrneu

<u>Erläuterung des Modells :</u>

Gatestrom von 5→3 über R1 und Vm ...Vm als Meßspannungsquelle mit Faktor 180 multipliziert. Spannungsquelle H1 lädt über Rt Ct auf (Einschaltverzögerung) Spannung über ct zwischen 40→0 steuert den Schalterwiderstand S1

Aufgabe

Simulieren eines Wechselstromstellers mit einem Triac (mit Hilfe von 2 antiparallelen Thyristoren vom TYP SCR) (Verzeichnis :Vorlesung9\TRIAC\TRIAC2); Anschnittwinkel : 90°!



Triac schaltet bei 400 V ein , da Sperrspannung zu klein ist... Vdrm=1200v Vrrm=1200v setzen !

